

LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS

LAB – 02

Considere as seguintes funções:

$$f(x_1, x_2) = (x_1 \cdot x_2 + x_1' \cdot x_2') + (x_1 \cdot x_2' + x_1' \cdot x_2);$$

Reescreva esta função usando XNOR e ou XOR.

1- Edite os circuitos referentes às funções sem simplificação e com as novas funções, no Editor Esquemático, faça as simulações e a partir do resultado das simulações, escreva as tabelas verdade e verifique se as funções são equivalentes.

2 – Repita o item 01, agora utilizando a linguagem VHDL.

ENTREGA: PELO CANVAS – ATENTAR AO PRAZO

- ENTREGAR OS ARQUIVOS: .bdf, .vhd, e .do, E UM SCREENSHOT DA TELA DA SIMULAÇÃO DOS ITENS 1 e 2.

NOMES DOS ARQUIVOS:

- Lab2_1.bdf; Lab2_1.do e lab2_1.pdf (screenshot da simulação de f)
- Lab2_2.vhd; Lab2_2.do e lab2_2.pdf (screenshot da simulação de f)

OBSERVAÇÃO:

1 - UTILIZAR A PASTA C:\Usuarios\ "se RA" \ Lab2_1\ → para o primeiro projeto e C:\Usuarios\ "se RA" \ Lab2_2\ → para o segundo projeto. (para os que estão utilizando os computadores do laboratório)

2 – DÚVIAS DE UTILIZAÇÃO DO QUARTUS, VERIFICAR NA ATIVIDADE 1 A "RECEITA" PARA USO DO QUARTUS.