

LAB 12

Atividade 1

- a) Usando o código abaixo, como base, implementar um FF D sensível a borda de subida, com MUX 2:1 na entrada D. O MUX 2:1 deve ser feito separadamente e usado como componente (usar package) no arquivo do FF D. Fazer a simulação no MODELSIM.
- b) Fazer um arquivo que mapeie as variáveis de entrada e saída nas entradas e saídas da placa e verifique o funcionamento do circuito.
MAPEAMENTO:

SW(0) → D0
SW(1) → D1
SW(2) → SEL
Clock → KEY(0)
LEDR(0) → Q
LEDR(1) → D1
LEDR(2) → SEL

CÓDIGO – ATIVIDADE 1

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY muxdff IS
    PORT ( D0, D1, Sel, Clock : IN  STD_LOGIC ;
           Q                  : OUT STD_LOGIC ) ;
END muxdff ;
ARCHITECTURE Behavior OF muxdff IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        IF Sel = '0' THEN
            Q <= D0 ;
        ELSE
            Q <= D1 ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

OBSERVAÇÃO:

Clock'EVENT AND Clock = '1' é similar a rising_edge(clock)

Atividade 2

- a) Usando o código abaixo, como base, projetar um registrador de deslocamento de 4 bits com código hierárquico, ou seja, usar o projeto da atividade 1 como componente (usar package). Fazer a simulação no MODELSIM.
- b) Fazer um arquivo que mapeie as variáveis de entrada e saída nas entradas e saídas da placa e verifique o funcionamento do circuito.
MAPEAMENTO:

SW(3..0) → R
HEX(0) → R
HEX(2) → Q
SW(5) → W
KEY(0) → Clock
KEY(1) → L

CÓDIGO – ATIVIDADE 2

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY shift4 IS
    PORT ( R          : IN          STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
          L, w, Clock : IN          STD_LOGIC ;
          Q          : BUFFER      STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ) ;
END shift4 ;
ARCHITECTURE Structure OF shift4 IS
    COMPONENT muxdff
        PORT ( D0, D1, Sel, Clock : IN  STD_LOGIC ;
              Q                  : OUT STD_LOGIC ) ;
    END COMPONENT ;
BEGIN
    Stage3: muxdff PORT MAP ( w, R(3), L, Clock, Q(3) ) ;
    Stage2: muxdff PORT MAP ( Q(3), R(2), L, Clock, Q(2) ) ;
    Stage1: muxdff PORT MAP ( Q(2), R(1), L, Clock, Q(1) ) ;
    Stage0: muxdff PORT MAP ( Q(1), R(0), L, Clock, Q(0) ) ;
END Structure ;
```

Atividade 3

- a) Usando o código abaixo, como base, projetar contador crescente de 4 bits. Fazer a simulação no MODELSIM.
- b) Fazer um arquivo que mapeie as variáveis de entrada e saída nas entradas e saídas da placa e verifique o funcionamento do circuito.
MAPEAMENTO:

HEX(0) → Q
SW(0) → E
SW(5) → W
Clock → KEY(0)
Resetn → KEY(1)

CÓDIGO – ATIVIDADE 3

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
ENTITY upcount IS
    PORT (Clock, Resetn, E : IN    STD_LOGIC ;
          Q           : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)) ;
END upcount ;
ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS
    SIGNAL Count : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
BEGIN
    PROCESS ( Clock, Resetn )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Count <= "0000" ;
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            IF E = '1' THEN
                Count <= Count + 1 ;
            ELSE
                Count <= Count ;
            END IF ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
    Q <= Count ;
END Behavior ;
```

Atividade 4

- a) Usando o código abaixo, como base, projetar contador crescente de 4 bits com carga paralela, usando sinais tipo INTEGER. Fazer a simulação no MODELSIM.
- b) Fazer um arquivo que mapeie as variáveis de entrada e saída nas entradas e saídas da placa e verifique o funcionamento do circuito.
MAPEAMENTO:

SW(3..0) → R
HEX(0) → Q
SW(0) → E
SW(5) → W
Clock → KEY(0)
Resetn → KEY(1)
L → KEY(2)

CÓDIGO – ATIVIDADE 4

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY upcount IS
    PORT ( R          : IN          INTEGER RANGE 0 TO 15 ;
           Clock, Resetn, L : IN          STD_LOGIC ;
           Q          : BUFFER INTEGER RANGE 0 TO 15 ) ;
END upcount ;
ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS
BEGIN
    PROCESS (Clock, Resetn )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= 0 ;
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            IF L = '1' THEN
                Q <= R ;
            ELSE
                Q <= Q + 1 ;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END Behavior;
```

ANEXO


UTILIZAÇÃO DE BOTÕES NA PLACA

Vinicius Galassi

INTRODUÇÃO

A placa DE2-115 possui quatro botões que podem ser utilizados para emitir sinais lógicos. Neste material, será abordado como utilizar esses botões para simular sinais de clocks e reset em componentes como flip-flops.

 Os botões estão localizados na parte inferior direita da placa:



REFERENCIANDO BOTÕES NO CÓDIGO

Para utilizar os botões, primeiramente, vamos criar um projeto no Quartus e um arquivo.vhd.

Para referenciar corretamente os botões da placa no nosso código, é preciso importar o Pin Assignments. Em seguida, vá para a aba Assignments e clique em Edit Assignments para chegar na seguinte tela:

	Status	From	To	Assignment Name	Value	Enabled	Entity
60	? ...		LEDG[6]	I/O Standard	2.5 V	Yes	DE2_115
61	? ...		LEDG[7]	I/O Standard	2.5 V	Yes	DE2_115
62	? ...		LEDG[8]	I/O Standard	2.5 V	Yes	DE2_115
63	? ...		KEY[0]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115
64	? ...		KEY[1]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115
65	? ...		KEY[2]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115
66	? ...		KEY[3]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115
67	? ...		EX_IO[0]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115
68	? ...		EX_IO[1]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115
69	? ...		EX_IO[2]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115
70	? ...		EX_IO[3]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115
71	? ...		EX_IO[4]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115
72	? ...		EX_IO[5]	I/O Standard	3.3-V LVTTTL	Yes	DE2_115

Nessa tela, é possível ver os nomes que devem ser utilizados para conectar os sinais aos componentes físicos da placa.

No caso dos botões, eles são referenciados como KEY[0], KEY[1], KEY[2] e KEY[3]. Por isso, ao declarar as nossas entradas no nosso código VHDL, devemos usar exatamente o nome KEY. Os colchetes indicam que se trata de um vetor.

Agora vamos adicionar os componentes no código de um flip-flop, incluindo os *push buttons*, *switches* e *leds*.

```

1  LIBRARY ieee ;
2  USE ieee.std_logic_1164.all ;
3  ENTITY ff_keys IS
4  PORT (
5      -- Botões Push Ups
6      KEY: in std_logic_vector(1 downto 0);
7      -- Switches
8      SW: in std_logic_vector(0 downto 0);
9      -- LEDs
10     LEDR: out std_logic_vector(0 downto 0)
11 );
12 END ff_keys ;

```

Nesse exemplo, utilizaremos apenas dois botões, por isso, o vetor KEY terá apenas dois elementos.

Em seguida, será necessário atribuir sinais aos componentes da placa.

```

15 ARCHITECTURE Behavior OF ff_keys IS
16   signal D, Resetn, clock, Q: std_logic;
17 BEGIN
18   -- sinal de clock será o botão 0
19   clock <= KEY(0);
20   -- sinal de reset será o botão 1
21   Resetn <= KEY(1);
22   -- Q será o led
23   LEDR(0) <= Q;
24   -- D será o SW 1
25   D <= SW(0);

```

Com isso, está definido que:

- O botão 0 será o sinal de clock;
- O botão 1 será o sinal de reset;
- O led 0 será o sinal Q;
- O sinal D será o switch 0;

Por fim, vamos implementar a lógica de um flip flop assíncrono.

```

27 PROCESS ( Resetn, clock )
28 BEGIN
29   IF Resetn = '0' THEN
30     Q <= '0' ;
31   ELSIF clock'EVENT AND clock = '1' THEN
32     Q <= D ;
33   END IF ;
34 END PROCESS ;
35
36
37 END Behavior ;

```

Vale lembrar que o comando *process* é utilizado para que a execução do código dentro dele seja sequencial, fazendo com que a ordem das atribuições importe.

Além disso, a lista de sensibilidade (parênteses, ao lado do *process*) indica que o código dentro do bloco será executado sempre que algum sinal da lista for alterado. No exemplo mostrado, o código será executado toda vez que Resetn ou Clock mudar.

POR QUE UTILIZAR BOTÕES PARA O SINAL DE CLOCK E RESET

A utilização de botões em vez de switches facilita a simulação do comportamento do clock e reset na placa, pois os botões geram um pulso momentâneo, ao contrário dos switches, que mantêm um sinal contínuo. Além disso, a placa consegue identificar com mais facilidade as bordas de saída e subida do sinal quando este é gerado por um botão.